

①

Kathryn Chamberlin  
1208871114 HW 2  
EEE 591

# Problem 1

$$a) C_{ox} = \frac{\epsilon_{ox}}{t_{ox}} = \frac{3.9 \times 8.85 \times 10^{-12}}{9 \times 10^{-9}} = \boxed{3.835 \times 10^{-3} \text{ F/m}^2}$$

$$b) k_n' = \mu C_{ox} \Rightarrow$$

$$k_n = \mu C_{ox} \frac{W}{L} = 560 \times 10^{-4} \cdot 3.835 \times 10^{-3} \cdot \frac{2 \times 10^{-6}}{0.25 \times 10^{-6}} = \boxed{0.1718 \text{ mA/V}^2}$$

$$c) V_{GS} - V_{th} = 2.5 - 0.6 = 1.9$$

$$V_{DS} = 1.25 < 1.9 \Rightarrow \text{triode}$$

$$\Rightarrow C_{gd} = C_{gs} = \frac{W C_{ox} L}{2} = \frac{2 \mu\text{m} (3.835 \times 10^{-3}) 0.25 \mu}{2} = \boxed{9.588 \times 10^{-16} \text{ F}}$$

$$C_{db} = \frac{C_{yo} \cdot L_s \cdot W}{1} + \frac{C_{jsw0} (2L_s + W)}{1}$$

$$= \frac{1.7 \text{ f} \cdot 0.6 \mu \cdot 2 \mu}{1} + \frac{0.4 \text{ f} (2(0.6 \mu) + 2 \mu)}{1}$$

$$= \boxed{1.28 \times 10^{-21} \text{ F}}$$

## Problem 2

(2)

$$a) V_m = \frac{V_{tn} + r(V_{DD} - |V_{tp}|)}{1+r}$$

$$V_m = \frac{0.6 + 0.934(2.5 - |0.6|)}{1 + 0.934}$$

$$= \frac{2.375}{1.934} = \boxed{1.23 V}$$

$$r = \sqrt{\frac{\mu_p \cdot W_p \cdot L_n}{\mu_n \cdot W_n \cdot L_p}}$$

$$= \sqrt{\frac{220 \times 10^{-4} \cdot 0.8 \times 10^{-6}}{560 \times 10^{-4} \cdot 0.36 \times 10^{-6}}} = 0.934$$

$$b) R_n = \frac{1}{k_n' \frac{W}{L} (V_{DD} - V_{tn})} = \frac{1}{0.2208 \left( \frac{0.36}{0.25 \mu m} \right) (2.5 - 0.6)}$$

$$k_n' = \frac{1}{2} (560 \times 10^{-4}) \left( \frac{0.36}{0.25} \right) 3.835 \times 10^{-3}$$

$$= 0.155 \text{ mA/V}^2 \approx 0.2 = \boxed{1.8 \text{ k}\Omega}$$

$$R_p = \frac{1}{k_p' \frac{W}{L} (V_{DD} - V_{tn})} = \frac{1}{0.13 \text{ mA/V}^2 \left( \frac{0.8}{0.25} \right) (2.5 - |0.6|)}$$

$$k_p' = \frac{1}{2} (220 \times 10^{-4}) \left( \frac{0.8}{0.25} \right) 3.835 \times 10^{-3}$$

$$= 0.13 \text{ mA/V}^2 \approx \boxed{1.3 \text{ k}\Omega}$$

c) for  $V_m$  to equal half  $V_{DD}$ , the transistors would need to be balanced, so the PMOS & NMOS would be the same size so that  $r = \sqrt{\frac{\mu_p W_p}{\mu_n W_n}} = 1$

d)  $C_{dbn}$   $C_{dbp}$  are to ground

$$C_{gd} C_{gp} \cdot C_L = 74 \text{ fF}$$

$$C_{dbp} = \frac{C_{gs} W_p L_s}{(1 + V_{db})^{1/2}} + \frac{C_{gs} W_p (2L_s + W_p)}{(1 + V_{db})^{1/3}}$$

$$= \frac{1.7(0.8)(0.6)}{2.25^{1/2}} + \frac{0.4(1.2 + 0.8)}{2.25^{1/3}}$$

$$= 1.16 \text{ fF}$$

$$C_{dbn} = \frac{C_{gs} W_n L_s}{(1 + V_{db})^{1/2}} + \frac{C_{gs} W_n (2L_s + W_n)}{(1 + V_{db})^{1/3}}$$

$$V_{db} = \frac{V_{DD}}{2} = 1.25$$

$$= \frac{1.7 \text{ fF} (0.36)(0.6)}{(1 + \frac{1.25}{1})^{1/2}} + \frac{0.4(2(0.6) + 0.36)}{(1 + \frac{1.25}{1})^{1/3}}$$

$$= 0.67 \text{ fF}$$

$$C_{gdp} + C_{gdn} = (W_p + W_n) C_0 \quad (3)$$

$$= (0.8 + 0.36) (0.4 \text{ fF } \mu\text{m}^{-1})$$

$$= 0.4 \text{ fF}$$

$$C_{\text{total}} = C_{dbp} + C_{dbn} + 2(C_{ga} + C_{gd}) + C_L$$

$$= 1.16 \text{ fF} + 0.67 \text{ fF} + 2(0.4) \text{ fF} = 2.64 \text{ fF}$$

$$t_{pHL} = 0.7 R_n C_{\text{TOT}} = 0.7 (1.8 \text{ k}\Omega) (2.64 \text{ fF})$$

$$\uparrow$$

$$\text{nmos} = \boxed{46.6 \text{ ps}} \quad \text{1- worst case}$$

$$t_{pLH} = 0.7 R_p C_{\text{TOT}} = 0.7 (1.6 \text{ k}\Omega) (2.64 \text{ fF})$$

$$= \boxed{86 \text{ ps}}$$

e) delay 2x when  $R_{on}$  2x

$$\Rightarrow 3.6 \text{ k}\Omega = (1.8 \text{ k}\Omega) \cdot 2$$

$$3.6 \text{ k}\Omega = \frac{1}{0.2 \text{ mA} \cdot \frac{0.36}{0.2} (V_{DD} - 0.6)}$$

$$\frac{3.6 (V_{DD} - 0.6)}{3.6 \text{ k}\Omega} = 3.472 \text{ mA}$$

$$V_{DD} - 0.6 = 0.96$$

$$\boxed{V_{DD} = 1.56 \text{ V}}$$

### Problem 3

a)  $V_{in} = V_{DD} \Rightarrow$  pmos on  
 $V_{as} = 0$

$$I_{Dp} = \frac{W}{L} \mu_p (C_{ox}) e^{\frac{q(V_{gs} - V_{th})}{nkT}}$$

$$I_{Dp} = 0.36 \cdot 1 (10^{-7}) e^{\frac{0.1 + 0.6}{3(26 \text{ mV})}}$$

$$= \boxed{2.19 \text{ mA}}$$

$$V_{in} = 0 \Rightarrow$$
 nmos on  $\Rightarrow I_{Dn} = \frac{W}{L} \mu_n (C_{ox}) e^{\frac{q(V_{gs} - V_{th})}{nkT}}$ 

$$= 2.5 (10^{-7}) e^{\frac{0 - -0.6}{3(26 \text{ mV})}}$$

$$= \boxed{5.5 \text{ mA}}$$

b)  $P_s = \frac{E_{\text{total}}}{T} = C V_{DD}^2 f$

$$\Rightarrow E_{\text{tot}} = C V_{DD}^2$$


$$= 50 \text{ fF} (2.5)^2$$

$$= \boxed{0.313 \text{ pJ}}$$


④

a)  $E_L = P_L (\text{time})$   
 $\uparrow$   
 $I_{DD} V_{DD}$   
 $= (2.19 \text{ m} \cdot 2.5) (200 \text{ ns})$   
 $= \boxed{1.095 \text{ nJ}}$

Problem 4

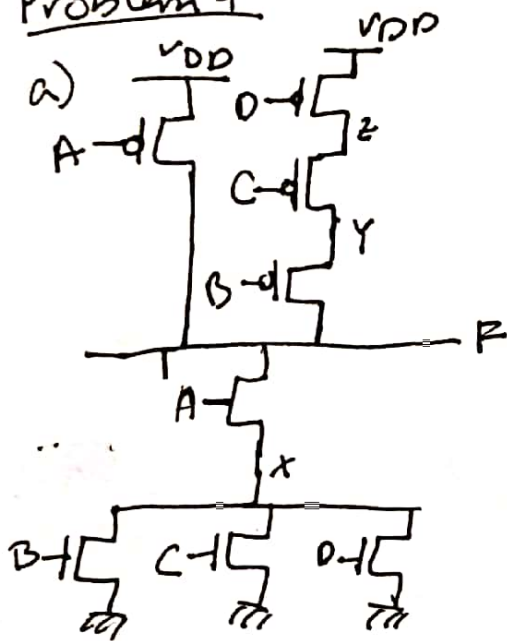

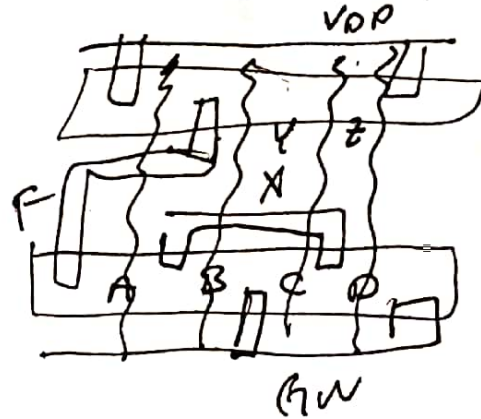b)  $\overline{F} = A(B+C+D)$   
 $F = \overline{A} + \overline{B} \overline{C} \overline{D}$



A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0